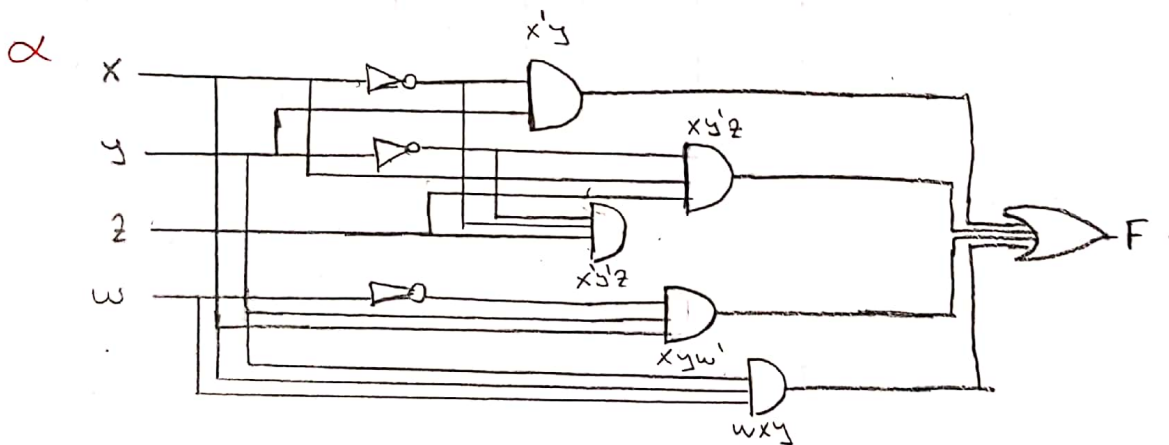



$$\alpha F = xy'z + x'y'z + w'xy + x'y + wxy$$

x	y	z	w	x'	y'	w'	x'y	xy'z	x'y'z	w'xy	wxy	F	y'z	y
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Simplified version's elements


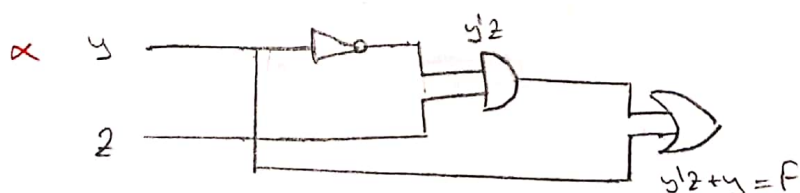
$$\begin{aligned} \alpha F &= xy'z + x'y'z + w'xy + wxy + x'y \\ &\Rightarrow y'z(x + x') + xy(w' + w) + x'y \\ &\Rightarrow y'z + y(x + x') = y'z + y \end{aligned}$$



The simplified circuit diagram

* The truth table of simplified version is added to the end of the previous truth table with red color.

* 9 gates in the first circuit diagram and 3 gates in the simplified circuit diagram.